

交流因数

8号桌

3240104481 何铭源

电容 (μF) $I(\text{mA})$ $U(\text{V})$ $P(\text{W})$ $\cos\varphi = \frac{P}{UI}$

1

258.3

223.6

23.5

0.407

2

200.8

223.6

23.2

0.517

3.

159.0

223.8

~~20.8~~ 24.7

0.694

4.

126.0

224.0

23.4

0.829

5

126.9

224.1

23.8

0.837

6.

159.3

223.9

23.7

0.665

7.

201.4

224.0

24.3

0.539

8.

242.4

224.2

24.5

0.451

9.

299.2

224.1

15.0

0.373

交流电功率因数最大为 0.837. 此时电容 $5\mu\text{F}$, 对应功率 23.8W

又字条 11.17

5号桌

单相半波

U_2 的 p-p.

36.80V

U_2 有效

12.79V

U_{out} 的平均值

4.881

单相全波

U_2 p-p

~~37.20V~~ 18.60V

U_2 有

6.392V
~~12.80V~~

U_{out} 平均.

5.028V

单相桥式

U_2 p-p

36.00V

U_2 有

12.45V

U_{out} 平均

9.707

2 个 2.17